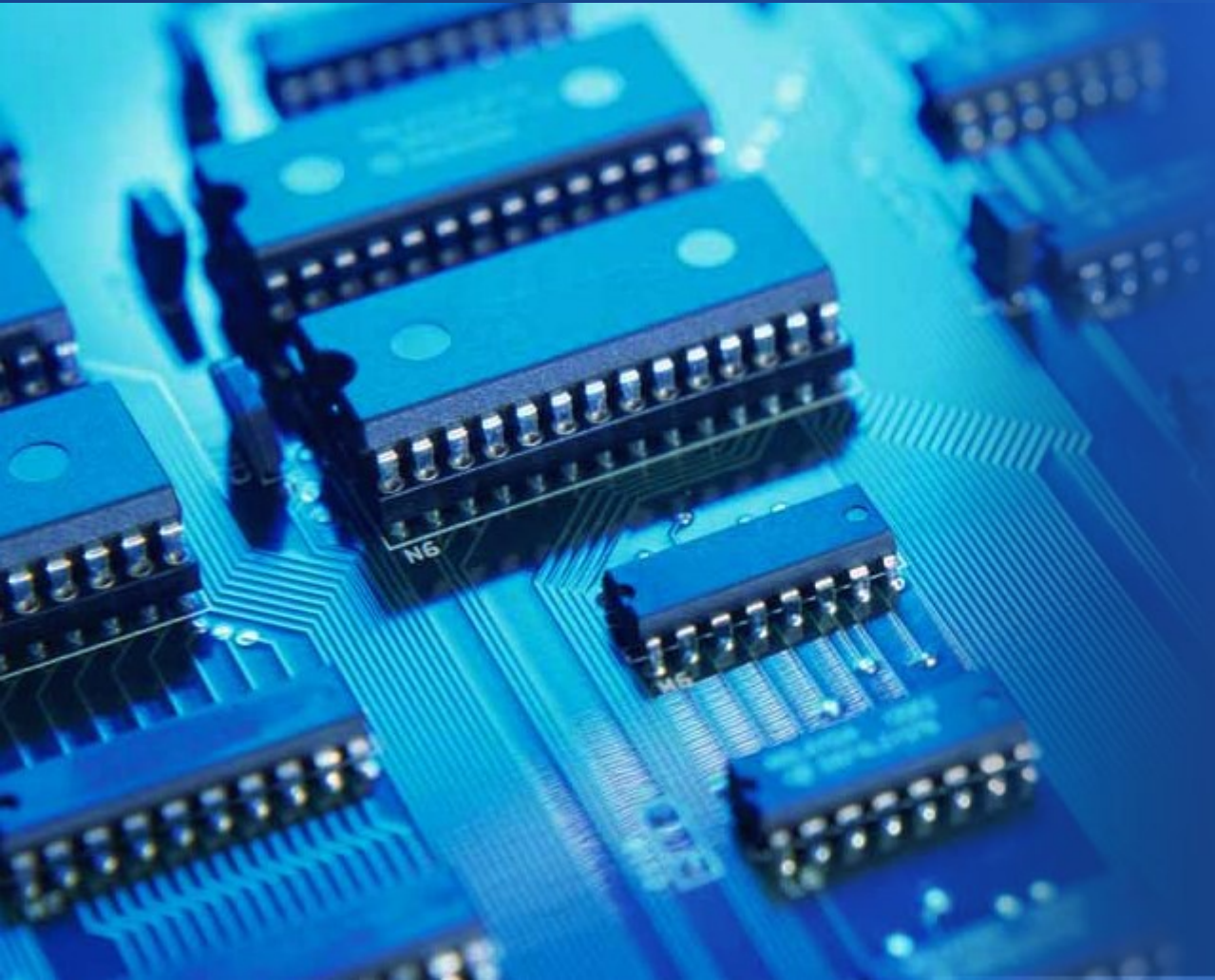


Digitaalitekniikan alkeiskurssi



Sekvenssi-
logiikka



Helsinki Hacklab

Logiikkojen jaottelu

- Kombinaatiologiikka
 - Lähtöjen tilat riippuvat ainoastaan tämän hetkisistä tulojen tiloista
- Sekvenssilogiikka
 - Lähtöjen tilat riippuvat sekä tämän hetkisistä että aikaisemmista tulojen tiloista




Sekvenssiologiikat

- Kiikut/latchit
 - RS, JK, D, monostabiili
 - addressable
- Laskurit
 - ripple carry, synchronous
 - $\div 10$, $\div 16$, ...
 - up/down, presettable
- Siirtorekisterit
 - serial in, parallel out
 - parallel in, serial out



RS-kiikku NANDeilla

 


NAND-portin totuustaulu:


| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |




RS-kiikku symbolina

 

D-kiihku

 



Läpinäkyvä latch

 

Laskevalla reunalla
liipaistava D-flip-flop



JK-kiiikko

  

JK with preset and clear




Esimerkkejä


- 4-bittinen binäärilaskuri, ripple carry (74xx93)
 - play-hookey: basic 4-bit counter
- 4-bittinen binäärilaskuri, synkroninen (74xx163)
 - play-hookey: synchronous binary counter
- Siirtorekisteri: sarja sisään, rinnan ulos (74xx595)
 - play-hookey: shift register (S to P)
- Siirtorekisteri: rinnan sisään, sarja ulos (74xx165/166)
 - play-hookey: shift register (P to S)



Sekvenssilogiikan “sukupuu”

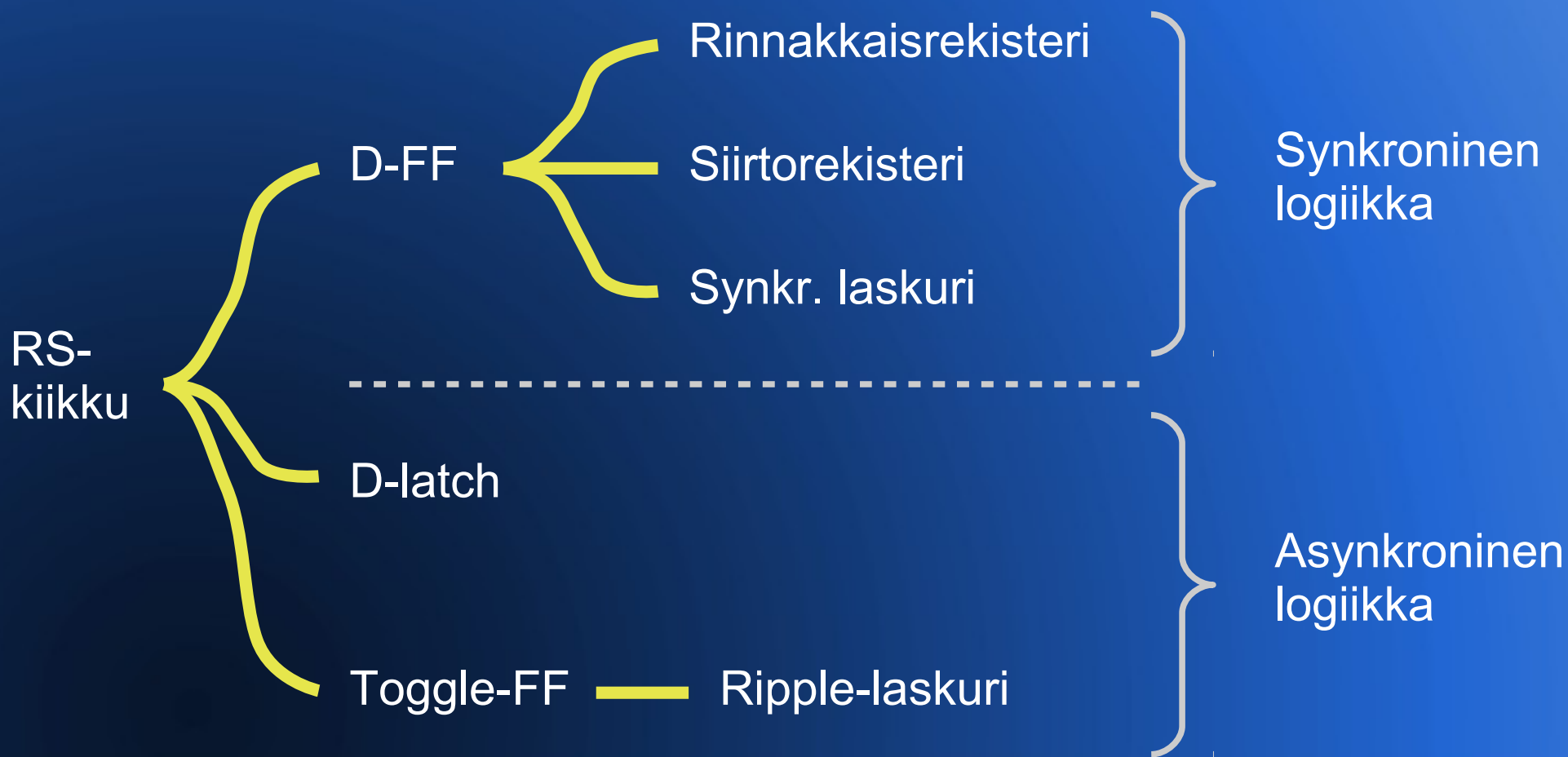

Digitaalitekniikan alkeiskurssi

 

Sekvenssi-
logiikka



Helsinki Hacklab

Kombinaatio- ja sekvenssilogiikat

Logiikkojen jaottelu

- Kombinaatiologiikka
 - Lähtöjen tilat riippuvat ainoastaan tämän hetkisistä tulojen tiloista
- Sekvenssilogiikka
 - Lähtöjen tilat riippuvat sekä tämän hetkisistä että aikaisemmista tulojen tiloista




Sekvenssilogiikat

- Kiikut/latchit
 - RS, JK, D, monostabiili
 - addressable
- Laskurit
 - ripple carry, synchronous
 - $\div 10$, $\div 16$, ...
 - up/down, presettable
- Siirtorekisterit
 - serial in, parallel out
 - parallel in, serial out



RS-kiikku NANDeilla

 

NAND-portin totuustaulu:

| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |



Helsinki Hacklab


Perus-RS-kiikku toteutettuna kahdella NAND-piirillä. Kytkennällä on kaksi tilaa ja se pysyy niistä kummassa tahansa.

Toisessa tilassa lähtö $Q=L$ ja toisessa $Q=H$. Lähtö \overline{Q} on aina päinvastaisessa tilassa kuin Q .

Normaalisti \overline{S} (set) ja \overline{R} (reset) ovat H-tilassa. Kun \overline{S} käy L-tilassa Q asettuu ja jää asettuneeksi. Kun \overline{R} käy L-tilassa, Q nollaantuu ja jää nollaantuneeksi.

Tila, jossa \overline{S} ja \overline{R} ovat yhtäaikaan L-tilassa on kielletty. Tämän tilan aika molemmat lähdöt ovat H-tilassa. Kielletyn tilan poistuttua lähdön Q -tila on satunnainen.


RS-kiikku symbolina

 


Helsinki Hacklab

Normaalisti kiikut, myös RS-kiikku, piirretään symbolina, joka kuvaa sen toiminnan, ei sisäistä porttitason rakennetta.

D-kiikku

 

Läpinäkyvä latch

 


Laskevalla reunalla
liipaistava D-flip-flop



Helsinki Hacklab

Erilaisia D-kiikkuja. Tarkemmin play-hookey.com.

JK-kiikku

 

Helsinki Hacklab


Erilaisia JK-kiikkuja. Tarkemmin play-hookey.com.

Esimerkkejä

- 4-bittinen binäärilaskuri, ripple carry (74xx93)
 - play-hookey: basic 4-bit counter
- 4-bittinen binäärilaskuri, synkroninen (74xx163)
 - play-hookey: synchronous binary counter
- Siirtorekisteri: sarja sisään, rinnan ulos (74xx595)
 - play-hookey: shift register (S to P)
- Siirtorekisteri: rinnan sisään, sarja ulos (74xx165/166)
 - play-hookey: shift register (P to S)



Sekvenssilogiikan “sukupuu”

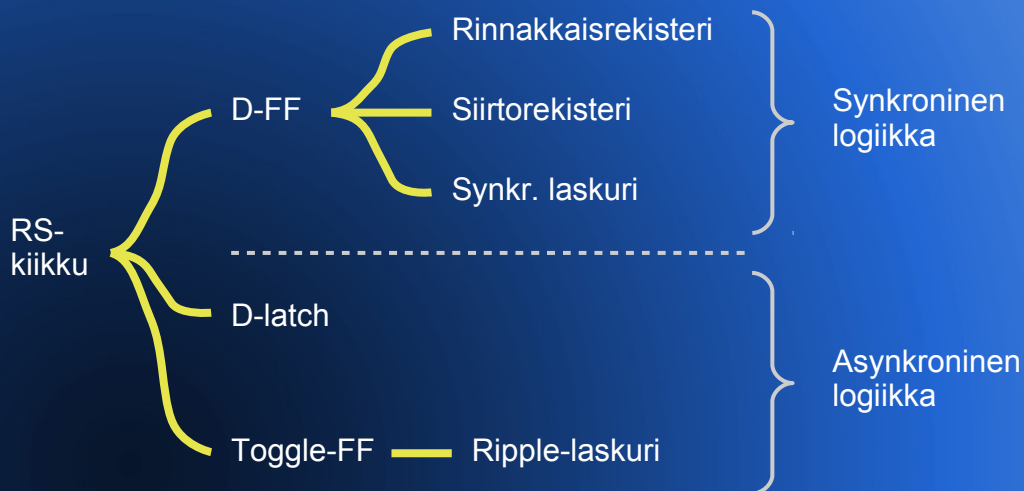

Helsinki Hacklab

Synkronisessa logiikassa kaikki D-flip-flopit saavat saman kellopulssin eli liipaistuvat samalla hetkellä. Koko hommaa tahdittaa yhteinen kello-oskillaattori.

Asynkronisessa logiikassa flip-flopin kello voi tulla jonkun toisen piirin lähdöstä, eikä kaikille yhteistä kellogeneraattoria ole välttämättä ollenkaan.

Jatkossa keskitytään lähes pelkästään synkroniseen logiikkaan, koska CPLD- ja FPGA-piirit on tarkoitettu synkronisen logiikan toteuttamiseen. CPLD:llä voi tietyin rajoituksin toteuttaa asynkronistakin logiikkaa, FPGA:lla se ei yleensä ole järkevää.